

O módulo *Integrated Output System (IOS)* implementa a interface com o mecanismo de dispensa de bilhetes e com o *LCD*, fazendo a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo e entregando-a posteriormente ao destinatário, conforme representado na Figura 1.

 


Figura 1 – Diagrama de blocos do *Integrated Output System*

O módulo *IOS* recebe, em série, uma mensagem constituída por 10 bits de informação e um bit de paridade. A comunicação com este módulo realiza-se segundo o protocolo ilustrado na Figura 2, em que o bit *TnL* identifica o destinatário da mensagem. Nas mensagens para o mecanismo de dispensa de bilhetes, ilustrado na Figura 3, o bit *RT* é o primeiro bit de informação e indica o tipo de bilhete (ida ou ida/volta), os seguintes 4 bits contêm o código de identificação da estação de destino, e os restantes 4 bits contêm o código de identificação da estação de origem. O último bit contém a informação de paridade par, utilizada para detetar erros de transmissão. As mensagens para o *LCD*, ilustrado na Figura 3, contêm para além do bit *TnL* e do bit paridade outros 9 bits de dados a entregar ao dispositivo: o bit *RS*, que é o primeiro bit de informação e indica se a mensagem é de controlo ou dados, e os restantes 8 bits que contêm os dados a entregar ao *LCD*.

 


Figura 2 – Protocolo de comunicação com o módulo *Integrated Output System*

 


Figura 3 – Trama para o mecanismo de dispensa de bilhetes (*Ticket Dispenser*)

 


Figura 4 – Trama para o *LCD*

O emissor, realizado em *software*, quando pretende enviar uma trama para o módulo *IOS* aguarda que este esteja disponível para receção, ou seja, que o sinal *busy* esteja desativo. Em seguida, promove uma condição de início de trama (*Start*), que corresponde a uma transição descendente na linha *SS*, mantendo-se esta no valor lógico zero até ao fim da transmissão. Após a condição de início, o módulo *IOS* armazena os bits de dados da trama nas transições ascendentes do sinal *SCLK*. O sinal *busy* é ativado, pelo módulo *IOS*, quando termina a receção de uma trama válida, ou seja, quando recebe a totalidade dos bits de dados e o bit de paridade correto. O sinal *busy* é desativado após o *Dispatcher* informar o *IOS* que já processou a trama.

1.1.1 Serial Receiver

O bloco *Serial Receiver* do módulo *IOS* é constituído por quatro blocos principais: i) um bloco de controlo; ii) um bloco de memória, implementado através de um registo de deslocamento; iii) um contador de bits recebidos; e iv) um bloco de validação de paridade, designados por *Serial Control*, *Shift Register*, *Counter* e *Parity Check* respetivamente. O bloco *Serial Receiver* deverá ser implementado com base no diagrama de blocos apresentado na Figura 5.

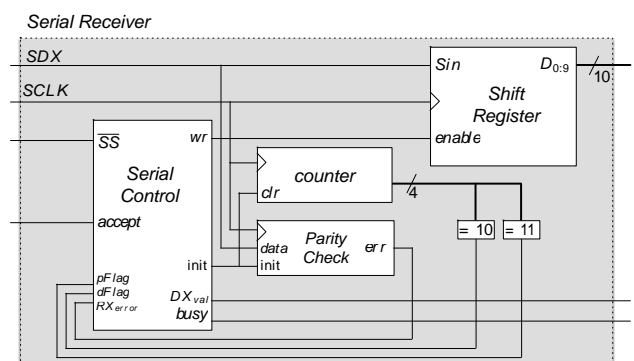


Figura 5 – Diagrama de blocos do bloco *Serial Receiver*

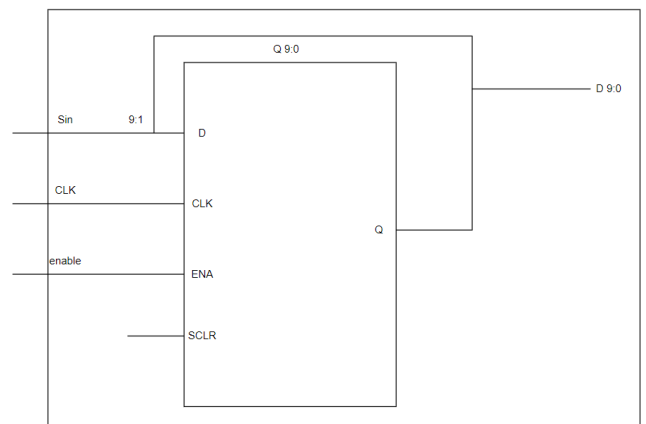


Figura 6 - Diagrama de blocos do bloco *Shift-Register*

 


Figura 7 - Diagrama de blocos do bloco *Parity Check*

O bloco *Serial Control* do bloco *Serial Receiver* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura.

A nossa solução de ASM para o *Serial Control* do bloco *Serial Receiver* tem os seguintes estados:

Estado INIT: Ativamos o sinal *Init* para começar a contagem dos bits da trama com o nosso bloco *counter*.

Estado WR: Aqui ativamos o sinal *WR* para escrever a trama no nosso bloco *Shift Register* e damos clocks para o *counter* ir contando até 10, a partir do qual recebe a flag *dFlag* que indica que os bits de informação já foram recebidos.

Estado READ_D_FLAG: Neste estado, estamos à espera da flag *pFlag* para verificar o (11º) bit de paridade, verificamos também se o sinal *nSS* continua desativo para sabermos que não paramos de receber a trama.

Estado BUSY: Neste estado ativamos o sinal *Dxval* para indicar que a trama é válida (caso não seja detetado nenhum erro) para o *Dispatcher* a ler e ativamos o sinal *busy* para indicarmos que a trama está a ser entregue ao *Dispatcher*, logo não podemos receber mais tramas enquanto o sinal *accept* for ativo.

A descrição hardware do bloco *Serial Receiver* em VHDL encontra-se no Anexo 3.

1.1.2 Dispatcher

O bloco *Dispatcher* é responsável pela entrega das tramas válidas recebidas pelo bloco *Serial Receiver* ao *Ticket Dispenser* e ao *LCD*, através da ativação do sinal *Wr_T* e *Wr_L*. A receção de uma nova trama válida é sinalizada pela ativação do sinal *D_{val}*.

O processamento das tramas recebidas pelo *IOS*, para o *Ticket Dispenser* ou para o *LCD*, deverá respeitar os comandos definidos pelo fabricante de cada periférico, devendo sinalizar o término da execução logo que seja possível ao *Serial Receiver*.

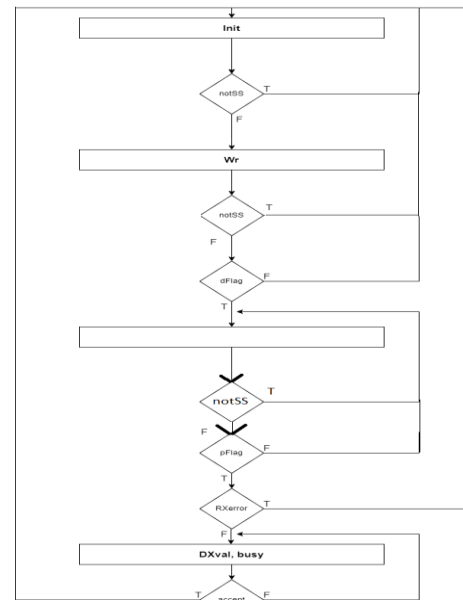


Figura8- Máquina de estados do bloco *Serial Control*

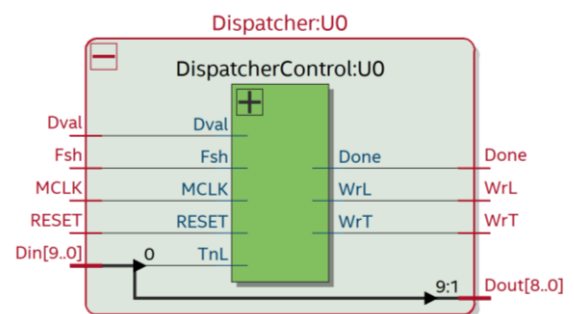


Figura 9 – diagrama do bloco *Dispatcher*

Dispatcher foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na **Error! Reference source not found.**

O nosso *Dispatcher* é constituído por uma máquina de estados e liga o bit 0 (*TnL*) a esta, retornando na saída os restantes 9 bits de informação para entregar ao respetivo destino identificado pelo *TnL*.

O nosso *Dispatcher Control* tem um ASM com os seguintes estados:

Estado INIT: Neste estado, não ativamos saídas, apenas esperamos pelo sinal *Dval* para sinalizar uma trama válida para receber e esperamos pelo bit *TnL* que indica o destino da trama.

Estado Wr_T: Neste estado enviamos a trama válida para o *TicketDispenser* pois o bit *TnL* está a 1, sinalizando que é esse o destino, por fim esperamos pelo sinal *Finish* para indicar que a trama foi entregue.

Estado Wr_L: Neste estado enviamos a trama válida para o *LCD* pois o bit *TnL* está a 0, sinalizando que é esse o destino.

Estado DONE: Neste estado indicamos que já entregámos a trama ao destino respetivo e avançamos diretamente para o estado inicial.

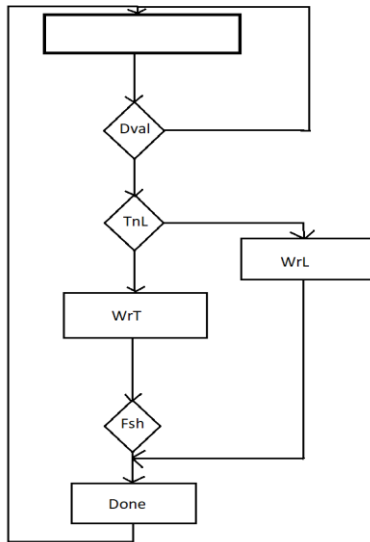


Figura 10 - Máquina de estados do bloco *Dispatcher Control*

A descrição hardware do bloco *Dispatcher* em VHDL encontra-se no Anexo A.

Com base nas descrições do bloco *Serial Receiver* e *Dispatcher* implementou-se o módulo *Integrated Output System*, a descrição hardware do bloco *Serial Receiver* em VHDL encontra-se no Anexo C.

1.1.3 Ticket Dispenser

O *Ticket Dispenser* recebe em 4 bits o código da estação de destino ($DId_{0:3}$), noutros 4 bits o código da estação de origem ($OId_{0:3}$) a imprimir no bilhete e ainda o bit RT que define o tipo de bilhete (ida ou ida/volta). O comando de impressão do bilhete com os códigos presentes em DId e RT é realizado pela ativação do sinal de impressão (Prt). Em resposta, o *Ticket Dispenser* ativa o sinal de término de execução (Fn) quando concluída a dispensa do bilhete. Os sinais Fn e Prt têm o comportamento descrito no diagrama temporal apresentado na Figura 8.

 


Figura 8- Diagrama temporal do mecanismo de dispensa de bilhetes

A descrição hardware do bloco *Ticket Dispenser* em VHDL encontra-se no Anexo D.

2 Interface com o Control

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem *Kotlin* seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 9.

 


Figura 9 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Keyboard Reader*

Os módulos de software *HAL*, *Serial Emitter* e *Ticket Dispenser* desenvolvidos são descritos nas secções 2.1., 2.2 e 0, e o código fonte desenvolvido nos Anexos E, F e G, respetivamente.

2.1 HAL

A classe *HAL* é responsável pela ligação entre o hardware físico e o software. Esta acessa ao sistema *UsbPort* por *Software*, lendo os dados de entrada e escrevendo os dados de saída. Esta classe dá-nos também funções básicas para desenvolver o controlo das portas do *UsbPort*.

2.2 SerialEmitter

A classe *SerialEmitter* é responsável pelo envio de tramas e geração do bit de paridade para o *Serial Receiver*. Para esta classe foi criado um método adicional (*ParityCheck*) que permite gerar o bit de paridade de acordo com a trama de bits de informação.

2.3 TicketDispenser

A classe Ticket Dispenser é responsável pelo mecanismo da emissão de bilhete em si, ou seja, envia comandos com a informação necessária para imprimir e dispensar os bilhetes.

3 Conclusões

Até agora, concluímos que ao desenvolver o resto do projeto, temos de ter uma determinada atenção na interação entre software e hardware e respeitar as hierarquias de blocos. Devíamos também tirar proveito de teste feitos na placa visto que não conseguimos ter acesso a certas ocorrências em ambiente de simulação.

A. Descrição VHDL do bloco *Serial Receiver*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity SerialReceiver is
    Port (
        MCLK : in STD_LOGIC;
        RESET : in STD_LOGIC;
        SDX : in STD_LOGIC;
        SCLK : in STD_LOGIC;
        nSS : in STD_LOGIC;
        accept : in STD_LOGIC;
        busy : out STD_LOGIC;
        DXval : out STD_LOGIC;
        Dout : out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)
    );
end SerialReceiver;

architecture Structural of SerialReceiver is
    component SerialControl is
        Port ( RESET : in STD_LOGIC;
              MCLK : in STD_LOGIC;
              nSS : in STD_LOGIC;
              accept : in STD_LOGIC;
              pFlag : in STD_LOGIC;
              dFlag : in STD_LOGIC;
              RXerror : in STD_LOGIC;
              busy : out STD_LOGIC;
              wr : out STD_LOGIC;
              init : out STD_LOGIC;
              DXval : out STD_LOGIC);
    end component;
```

SerialReceiver 1

```
component counter_4bit is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          clr : in STD_LOGIC;
          q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end component;

component shift_register is
    Port ( Sin : in STD_LOGIC;
          CLK : in STD_LOGIC;
          enable : in STD_LOGIC;
          D : out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0));
end component;

component Paritycheck is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          data : in STD_LOGIC;
          init : in STD_LOGIC;
          err : out STD_LOGIC);
end component;

signal tenFlag : std_logic;
signal elevenFlag : std_logic;
signal dispatcher_wr : std_logic;
signal dispatcher_init : std_logic;
signal dispatcher_err : std_logic;
signal dispatcher_q : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

tenFlag <= dispatcher_q(3) and (not dispatcher_q(2)) and dispatcher_q(1) and (not dispatcher_q(0));
elevenFlag <= dispatcher_q(3) and (not dispatcher_q(2)) and dispatcher_q(1) and dispatcher_q(0);
```

SerialReceiver 2

```
U0: SerialControl
    port map(RESET => RESET, MCLK => MCLK, nSS => nSS, accept => accept, pFlag => elevenFlag,
            dFlag => tenFlag, RXerror => dispatcher_err,
            wr => dispatcher_wr, init => dispatcher_init, DXval => DXval, busy => busy);

U1: counter_4bit
    port map(clk => SCLK, clr => dispatcher_init, q => dispatcher_q);

U2: ParityCheck
    port map(clk => SCLK, data => SDX, init => dispatcher_init, err => dispatcher_err);

U3: shift_register
    port map(clk => SCLK, enable => dispatcher_wr, Sin => SDX, D => Dout);

end Structural;
```

SerialReceiver 3

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity SerialControl is
    Port (
        RESET : in STD_LOGIC;
        MCLK : in STD_LOGIC;
        nSS : in STD_LOGIC;
        accept : in STD_LOGIC;
        pFlag : in STD_LOGIC;
        dFlag : in STD_LOGIC;
        RXerror : in STD_LOGIC;
        busy : out STD_LOGIC;
        wr : out STD_LOGIC;
        init : out STD_LOGIC;
        DXval : out STD_LOGIC
    );
end SerialControl;

architecture Behavioral of SerialControl is
    type STATE_TYPE is (
        ESTADO_INIT,
        ESTADO_WR,
        ESTADO_READ_D_FLAG,
        ESTADO_BUSY
    );
    signal CurrentState, NextState : STATE_TYPE;

begin
    CurrentState <= ESTADO_INIT when RESET = '1' else NextState when rising_edge(MCLK);

    GenerateNextState: process(CurrentState, nSS, dFlag, pFlag, RXerror, accept)
    begin
```

SerialControl 1

```
CurrentState <= ESTADO_INIT when RESET = '1' else NextState when rising_edge(MCLK);

GenerateNextState: process(CurrentState, nSS, dFlag, pFlag, RXerror, accept)
begin
    case CurrentState is
        when ESTADO_INIT => if(nSS = '0') then
            NextState <= ESTADO_WR;
        else
            NextState <= ESTADO_INIT;
        end if;

        when ESTADO_WR => if(nSS = '1') then
            NextState <= ESTADO_INIT;
        elsif(nSS = '0' and dFlag = '1') then
            NextState <= ESTADO_READ_D_FLAG;
        else
            NextState <= ESTADO_WR;
        end if;

        when ESTADO_READ_D_FLAG => if(nSS = '1') then
            NextState <= ESTADO_INIT;
        elsif(nSS = '0' and pFlag = '1' and RXerror = '0') then
            NextState <= ESTADO_BUSY;
        elsif(nSS = '0' and pFlag = '0') then
            NextState <= ESTADO_READ_D_FLAG;
        else
            NextState <= ESTADO_INIT;
        end if;

        when ESTADO_BUSY => if(accept = '1') then
            NextState <= ESTADO_INIT;
        else
            NextState <= ESTADO_BUSY;
        end if;
    end case;
```

SerialControl 2

```

        end process;

        init <= '1' when (CurrentState = ESTADO_INIT) else '0';
        wr <= '1' when (CurrentState = ESTADO_WR) else '0';
        DXval <= '1' when (CurrentState = ESTADO_BUSY) else '0';
        busy <= '1' when (CurrentState = ESTADO_BUSY) else '0';
    end Behavioral;

```

SerialControl 3

```

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity shift_register is
    port(
        Sin : in STD_LOGIC;
        CLK : in STD_LOGIC;
        enable : in STD_LOGIC;
        D : out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)
    );
end shift_register;

architecture Behavioral of shift_register is
    signal q : std_logic_vector(9 downto 0);
begin
    shiftBits: process(Sin,CLK)
    begin
        if(enable = '1' and rising_edge(CLK)) then
            q(0) <= q(1);
            q(1) <= q(2);
            q(2) <= q(3);
            q(3) <= q(4);
            q(4) <= q(5);
            q(5) <= q(6);
            q(6) <= q(7);
            q(7) <= q(8);
            q(8) <= q(9);
            q(9) <= Sin;
        end if;
    end process;

    D <= q;
end Behavioral;

```

Shift Register

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity CounterLogic_4bit is
    Port (
        operandA : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        R : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end CounterLogic_4bit;

architecture Structural of CounterLogic_4bit is
    component adder_4bit is
        Port(A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
             B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
             Cin : in STD_LOGIC;
             S : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
             Cout : out STD_LOGIC);
    end component;
begin
    U0: adder_4bit
        port map(A => operandA, B => "0001", Cin => '0', S => R, Cout => open);
end Structural;

```

Counter Logic

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity counter_4bit is
    Port (
        clk : in STD_LOGIC;
        clr : in STD_LOGIC;
        q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end counter_4bit;

architecture Structural of counter_4bit is
    component CounterLogic_4bit is
        PORT( operandA : IN std_logic_vector(3 downto 0);
              R : OUT std_logic_vector(3 downto 0));
    end component;

    component register_D_R is
        Generic ( WIDTH : positive := 1 );
        Port( CLK : in STD_LOGIC;
              RST : in STD_LOGIC;
              D : in STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0);
              Q : out STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0));
    end component;

    signal operandA, result : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    U0: CounterLogic_4bit
        PORT MAP(
            operandA => operandA,
            R => result
        );

    U1: register_D_R
        Generic map (
            WIDTH => 4
        )
        Port map(
            CLK => clk,
            RST => clr,
            D => result,
            Q => operandA
        );

    q <= operandA;
end Structural;

```

Counter

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ParityCheck is
    Port (
        clk : in STD_LOGIC;
        data : in STD_LOGIC;
        init : in STD_LOGIC;
        err : out STD_LOGIC
    );
end ParityCheck;

architecture Behavioral of ParityCheck is
    signal estado: STD_LOGIC; -- guarda estado do parity check
begin
    check: process (init, clk)
    begin
        if (init = '1') then -- reset
            estado <= '0';
        elsif (rising_edge(clk)) then
            estado <= data xor estado;
        end if;
    end process;

    err <= estado; -- como queremos paridade par, enviamos "estado" para "err"
end Behavioral;

```

Parity Checker

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity register_D_R is
    generic(
        WIDTH : POSITIVE := 1
    );
    Port (
        CLK : in STD_LOGIC;
        D : in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
        Q : out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
        RST : in STD_LOGIC);
end register_D_R;

architecture Behavioral of register_D_R is
begin
    Q <= (others => '0') when RST = '1' else D when rising_edge(clk);
end Behavioral;

```

Register_D_R

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity adder_4bit is
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cin : in STD_LOGIC;
          S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cout : out STD_LOGIC);
end adder_4bit;

architecture Structural of adder_4bit is
    component FA is
        Port ( A : in STD_LOGIC;
              B : in STD_LOGIC;
              Cin : in STD_LOGIC;
              S : out STD_LOGIC;
              Cout : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal carry : std_logic_vector(3 downto 1);
begin
    U0: FA
        port map(A => A(0), B => B(0), Cin => Cin, S => S(0), Cout => carry(1));

    U1: FA
        port map(A => A(1), B => B(1), Cin => carry(1), S => S(1), Cout => carry(2));

    U2: FA
        port map(A => A(2), B => B(2), Cin => carry(2), S => S(2), Cout => carry(3));

    U3: FA
        port map(A => A(3), B => B(3), Cin => carry(3), S => S(3), Cout => Cout);
end Structural;
```

adder_4bit

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FA is
    Port ( A : in STD_LOGIC;
          B : in STD_LOGIC;
          Cin : in STD_LOGIC;
          S : out STD_LOGIC;
          Cout : out STD_LOGIC);
end FA;

architecture Behavioral of FA is
    signal xor_ab : std_logic;
    signal and_ab : std_logic;
begin
    xor_ab <= A xor B;
    and_ab <= A and B;

    S <= xor_ab xor Cin;
    Cout <= and_ab or ( Cin and xor_ab );
end Behavioral;
```

FA

B. Descrição VHDL do bloco *Dispatcher*

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Dispatcher is
    Port (
        RESET : in STD_LOGIC;
        MCLK : in STD_LOGIC;
        Dval : in STD_LOGIC;
        Fsh : in STD_LOGIC;
        Din : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
        Dout : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
        WrT : out STD_LOGIC;
        WrL : out STD_LOGIC;
        Done : out STD_LOGIC
    );
end Dispatcher;

architecture Structural of Dispatcher is
    component DispatcherControl is
        Port ( RESET : in STD_LOGIC;
              Fsh : in STD_LOGIC;
              MCLK : in STD_LOGIC;
              Dval : in STD_LOGIC;
              TnL : in STD_LOGIC;
              WrT : out STD_LOGIC;
              WrL : out STD_LOGIC;
              Done : out STD_LOGIC
        );
    end component;
begin
    Dout(8) <= Din(9);
    Dout(7) <= Din(8);
    Dout(6) <= Din(7);
    Dout(5) <= Din(6);
    Dout(4) <= Din(5);
    Dout(3) <= Din(4);
    Dout(2) <= Din(3);
    Dout(1) <= Din(2);
    Dout(0) <= Din(1);

    U0: DispatcherControl
        port map(RESET => RESET, MCLK => MCLK, Fsh => Fsh, Dval => Dval, TnL => Din(0), WrT => WrT, WrL=> WrL,
              Done => Done);
end Structural;

```

Dispatcher

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity DispatcherControl is
    Port (
        RESET : in STD_LOGIC;
        MCLK : in STD_LOGIC;
        Fsh : in STD_LOGIC;
        Dval : in STD_LOGIC;
        TnL : in STD_LOGIC;
        WrT : out STD_LOGIC;
        WrL : out STD_LOGIC;
        Done : out STD_LOGIC
    );
end DispatcherControl;

architecture Behavioral of DispatcherControl is
    type STATE_TYPE is (
        ESTADO_INIT,
        ESTADO_WrT,
        ESTADO_WrL,
        ESTADO_DONE
    );
    signal CurrentState, NextState : STATE_TYPE;
begin
    CurrentState <= ESTADO_INIT when RESET = '1' else NextState when rising_edge(MCLK);

    GenerateNextState: process(CurrentState, Dval, TnL, Fsh)
    begin
        CurrentState <= ESTADO_INIT when RESET = '1' else NextState when rising_edge(MCLK);

        GenerateNextState: process(CurrentState, Dval, TnL, Fsh)
        begin
            case CurrentState is
                when ESTADO_INIT => if (Dval = '1' and TnL = '1') then
                    NextState <= ESTADO_WrT;
                elsif (Dval = '1' and TnL = '0') then
                    NextState <= ESTADO_WrL;
                else
                    NextState <= ESTADO_INIT;
                end if;

                when ESTADO_WrT => if (Fsh = '1') then
                    NextState <= ESTADO_DONE;
                else
                    NextState <= ESTADO_WrT;
                end if;

                when ESTADO_WrL => NextState <= ESTADO_DONE;

                when ESTADO_DONE => NextState <= ESTADO_INIT;

            end case;
        end process;

        Done <= '1' when (CurrentState = ESTADO_DONE) else '0';
        WrT <= '1' when (CurrentState = ESTADO_WrT) else '0';
        WrL <= '1' when (CurrentState = ESTADO_WrL) else '0';
    end Behavioral;
end Behavioral;

```

Dispatcher Control

C. Descrição VHDL do bloco *Integrated Output System*

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity IOS is
Port (
    MCLK : in STD_LOGIC;
    RESET : in STD_LOGIC;
    SCLK : in STD_LOGIC;
    SDX : in STD_LOGIC;
    nSS : in STD_LOGIC;
    Fsh : in STD_LOGIC;
    WrT : out STD_LOGIC;
    WrL : out STD_LOGIC;
    busy : out STD_LOGIC;
    Dout : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0)
);
end IOS;

architecture Structural of IOS is
component Dispatcher is
Port ( MCLK : in STD_LOGIC;
    RESET : in STD_LOGIC;
    Dval : in STD_LOGIC;
    Fsh : in STD_LOGIC;
    Din : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);
    Dout : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);
    WrT : out STD_LOGIC;
    WrL : out STD_LOGIC;
    Done : out STD_LOGIC
);
end component;

component SerialReceiver is
Port (SDX : in STD_LOGIC;
    SCLK : in STD_LOGIC;
    nSS : in STD_LOGIC;
    MCLK : in STD_LOGIC;
    RESET : in STD_LOGIC;
    accept : in STD_LOGIC;
    busy : out STD_LOGIC;
    DXval : out STD_LOGIC;
    Dout : out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)
);
end component;

signal IOS_D : std_logic_vector(9 downto 0);
signal IOS_DXval : std_logic;
signal IOS_Done : std_logic;

begin
    U0: Dispatcher
        port map(RESET => RESET, MCLK => MCLK, Dval => IOS_DXval, Fsh => Fsh, Din => IOS_D, Dout => Dout,
            WrT => WrT, WrL => WrL, Done => IOS_Done);

    U1: SerialReceiver
        port map(MCLK => MCLK, RESET => RESET, SDX => SDX, SCLK => SCLK, nSS => nSS, accept => IOS_DONE,
            busy => busy, DXval => IOS_DXval, Dout => IOS_D);
end Structural;

```

IOS

D. Descrição VHDL do bloco *Ticket Dispenser*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity TicketDispenser is
    Port (
        FnINT : in STD_LOGIC;
        Prt : in STD_LOGIC;
        RT : in STD_LOGIC;
        DId : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        OId : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        RT_out : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        DId_out : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        OId_out : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        Fn : out STD_LOGIC;
        Print : out STD_LOGIC
    );
end TicketDispenser;

architecture Structural of TicketDispenser is
    component decoderHex is
        Port(A: in std_logic_vector(3 downto 0);
            clear : in std_logic;
            HEX0 : out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
    end component;

    signal RT_vector : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal nPRT : std_logic;

begin
    RT_vector(0) <= RT;
    RT_vector(1) <= '0';
    RT_vector(2) <= '0';
    RT_vector(3) <= '0';
    Print <= Prt;
    nPrt <= not Prt;
    Fn <= FnINT;

    U0: decoderHex
        port map(A => RT_vector, clear => (nPrt), HEX0 => RT_out);

    U1: decoderHex
        port map(A => OId, clear => (nPrt), HEX0 => OId_out);

    U2: decoderHex
        port map(A => DId, clear => (nPrt), HEX0 => DId_out);
end Structural;
```

Ticket Dispenser

E. Código Kotlin - HAL

```
object HAL {  
    var lastOutput = 0  
    fun init() {  
        UsbPort.write(0) 0  
    }  
  
    fun isBit(mask: Int): Boolean {  
        val value = UsbPort.read()  
        val final = value and mask  
        if (final != 0) return true else return false  
    }  
  
    fun readBits(mask: Int): Int {  
        val value = UsbPort.read()  
        val final = value and mask  
        return final  
    }  
  
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) {  
        var finalOutput = 0  
        finalOutput = (mask.inv() and lastOutput) or (value and mask)  
        lastOutput = finalOutput  
        UsbPort.write(finalOutput)  
    }  
  
    fun setBits(mask: Int) {  
        var finalOutput = 0  
        finalOutput = lastOutput or mask  
        lastOutput = finalOutput  
        UsbPort.write(finalOutput)  
    }  
  
    fun clrBits(mask: Int) {  
        var finalOutput = 0  
        finalOutput = mask.inv() and lastOutput  
        lastOutput = finalOutput  
        UsbPort.write(finalOutput)  
    }  
}
```

HAL

F. Código Kotlin – *SerialEmitter*

```
object SerialEmitter {

    enum class Destination {
        LCD, TICKET_DISPENSER
    }

    private var send_MASK = 0

    private val nSS_MASK = 1 shl 2

    private val SDX_MASK = 1 shl 1

    private val SCLK_MASK = 1

    private val BUSY_MASK = 1

    private var FRAME_LENGTH = 10

    fun init () { //inicia classe e mete respectivos bits a estado inicial
        HAL.init()
        HAL.setBits(nSS_MASK)
    }

    fun send(addr: Destination, data: Int) {

        while (isBusy()) {

        }

        var mMask = 0

        if (addr == Destination.LCD) {
            mMask = 0 shl FRAME_LENGTH
        } else if (addr == Destination.TICKET_DISPENSER) {
            mMask = 1 shl FRAME_LENGTH
        }

        send_MASK = (send_MASK or mMask) or data

        val parityMask = if (!parityCheck(send_MASK)) 1 shr FRAME_LENGTH else 0 shr FRAME_LENGTH
        //se sendMask for impar o meu parity bit ira ser 1 para os 11 bits ficarem par
        send_MASK = send_MASK or parityMask

        HAL.clrBits(nSS_MASK) //inicia o serial receiver para receber bits
        for (i in 0..FRAME_LENGTH) { //mandar SDX respectivo para placa
            HAL.clrBits(SCLK_MASK)
            Thread.sleep( millis: 2000)
            if (send_MASK and (1 shl i) != 0) HAL.setBits(SDX_MASK) else HAL.clrBits(SDX_MASK)
            HAL.setBits(SCLK_MASK)
            Thread.sleep( millis: 2000)
        }

        HAL.setBits(nSS_MASK) //acaba transmissao para serial receiver
    }

    private fun parityCheck(data: Int): Boolean {
        var numOnes = 0
        var tempMASK = 1
        for (i in 0 until FRAME_LENGTH) {
            if (data and tempMASK != 0) numOnes ++
            tempMASK = tempMASK shl 1
        }
        return numOnes % 2 == 0
    }

    /** Retorna true se o canal série estiver ocupado */
    fun isBusy(): Boolean {
        return HAL.isBit(BUSY_MASK)
    }
}
```

SerialEmitter

G. Código Kotlin – *TicketDispenser*

```
object TicketDispenser {  
    // Inicia a classe, estabelecendo os valores iniciais.  
    fun init() {  
        SerialEmitter.init()  
    }  
    // Envia comando para imprimir e dispensar um bilhete  
    fun print(destinyId: Int, originId: Int, roundTrip: Boolean) {  
        val RT: Int  
        if (roundTrip) RT = 1 else RT = 0  
        var data = RT or destinyId.shl( bitCount: 1) or originId.shl( bitCount: 5) //meter bits na posição final para enviar  
        SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.TICKET_DISPENSER, data)  
    }  
}
```

Ticket Dispenser (Software)