

O módulo *Keyboard Reader* implementado é constituído por dois blocos principais: i) o decodificador de teclado (*Key Decode*); e ii) o bloco de armazenamento e de entrega ao consumidor (designado por *Key Transmitter*), conforme ilustrado na Figura 1. Neste caso o módulo de controlo, implementado em *software*, é a entidade consumidora.


 



Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*
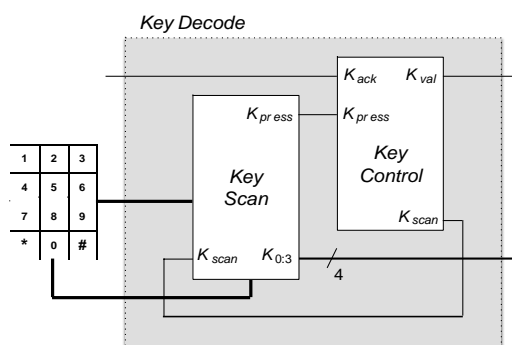
## 1 Key Decode

O bloco *Key Decode* implementa um decodificador de um teclado matricial 4x3 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: i) um teclado matricial de 4x3; ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2a. O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o módulo *Key Buffer*), define que o sinal *K\_val* é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento *K\_0:3*. Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal *K\_ack* for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 2b.



a) Diagrama de blocos

 

b)

Diagrama temporal

Figura 2 – Bloco *Key Decode*

O bloco *Key Scan* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3.

Escolhemos a opção 1 das 3 para o bloco *Key Scan*, pois foi a 1ª versão implementada e neste momento do projeto não tivemos qualquer consideração pelas outras porque não tivemos motivos para tal no estado atual do projeto.

O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em *ASM-chart* na Figura 4. O *Key Control* ativa o sinal *Kscan* no estado inicial, desde que o *Kpress* esteja desativo, ou seja, enquanto não houver tecla premida, o que faz com que o *CE* do contador esteja ativo e estejamos a varrer o teclado inteiro. Quando detetamos uma tecla premida, paramos **imediatamente** de ativar *Kscan* e passamos para outro estado onde ficamos à espera de *Kack* para passarmos a outro estado ainda, onde ficamos à espera que a tecla seja libertada para que possamos recomençar o varrimento ao teclado inteiro.

A descrição *hardware* do bloco *Key Decode* em VHDL encontra-se no Anexo A.

 


Figura 3 - Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

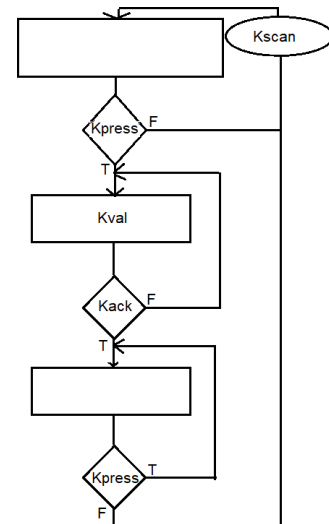


Figura 4 – Máquina de estados do bloco *Key Control*

Com base nas descrições do bloco *Key Decode* implementou-se o módulo *Keyboard Reader*.

## 2 Key Transmitter

O módulo *Key Transmitter* implementa uma estrutura de armazenamento de dados, com capacidade de uma palavra de quatro bits. A escrita de dados no *Key Transmitter* inicia-se com a ativação do sinal *DAV* (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo *Key Decode*, indicando que tem dados para serem armazenados. Assim que possível armazenar informação, o *Key Transmitter* escreve os dados *D0:3* em memória interna. Concluída a escrita em memória, ativa o sinal *DAC* (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal *DAV* ativo até que *DAC* seja ativado. O *Key Transmitter* só desativa *DAC* depois de *DAV* ter sido desativado.

A implementação do *key Transmitter* é baseada numa máquina de controlo (*Key Transmitter Control*), etc., conforme o diagrama de blocos apresentado na Figura 5.

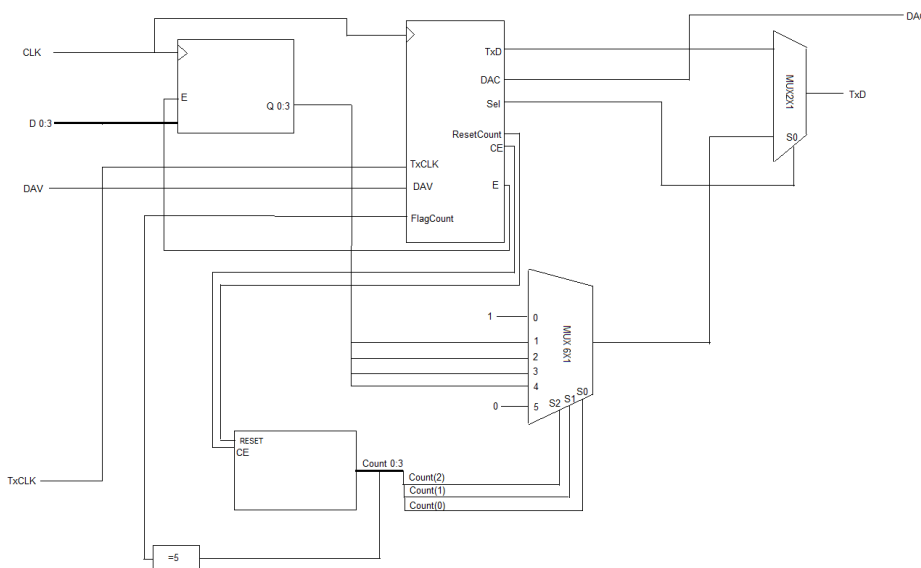


Figura 5 – Diagrama de blocos do *Key Transmitter*

O bloco *Key Transmitter Control* do *Key Transmitter* é também responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo *Control*.

O bloco *Key Transmitter Control* foi implementado de acordo com a máquina de estados representada na Figura 6. Estado Inicial : Neste estado , apenas é necessário manter ativo o *TxD* , visto que apenas durante o envio da trama ,que contem a informação relativa à tecla pressionada, é que o valor altera consoante os bits de informação. Neste estado ativamos também o sinal *ResetCount* , que é o sinal que faz o Reset ao *Count*(Contador) , para termos a certeza de quando iniciarmos a contagem, o bloco começar a contar do zero. Apenas avançamos de estado assim o sinal *DAV*( sinal

que indica que irá ocorrer uma escrita) fique ativo. Estado\_Store : Neste estado damos início á receção e armazenamento de dados , para que isso aconteça precisamos ativar o sinal *E* , que faz o Enable do registo para guardar o valor à entrada e mantemos sempre o *TxD* ativo , exceto durante o envio de uma trama. Como a escrita ocorre em paralelo , basta esperar um ciclo de clock da máquina de estados , que é o mesmo clock que o do registo , para certificarmos-nos que o valor foi guardado com sucesso. Estado\_store\_end : Este estado simboliza o fim do armazenamento de dados , como tal, para indicarmos a entidade consumidora que este armazenamento ocorreu com sucesso ativamos o sinal *DAC*(*Data Accepted*) e mantemos o *TxD* ativo, pois ainda não estamos num estado de envio de informação. Para avançar de estado apenas temos de verificar a entrada *DAV* passar a '0' , que indica que a escrita foi concluída. Estado\_send : Neste estado

damos início ao envio de uma trama logo, como mencionado anteriormente , desativamos o *TxD*. Durante este estado verificamos a entrada *TxCLK*, gerada pelo software , pois quando for colocado a '1' indica que o software está pronto a receber a trama. Estado\_send end : Neste estado ocorre o fim da transmissão de dados , para tal ativamos o sel( seletor do Mux ) para enviarmos o valor de *TxD* que corresponde ao Start bit, 4 bits de dados e Stop bit, que estão na entrada do MuxKT,

A descrição hardware do bloco *Key Transmitter Control* em VHDL

encontra-se no Anexo B.

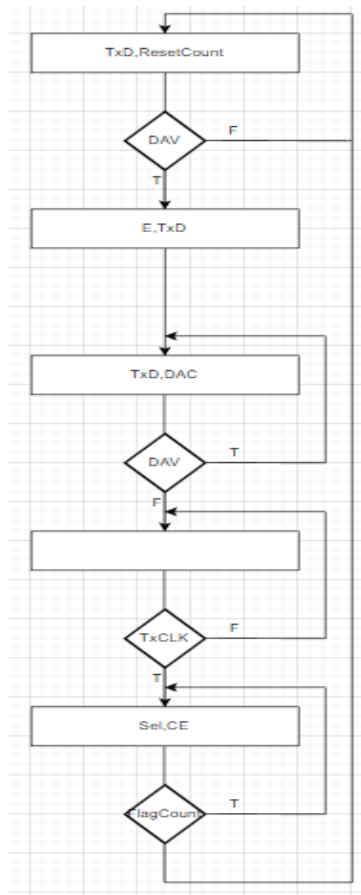


Figura 6 - Máquina de estados do bloco *Key Transmitter Control*

Com base nas descrições do bloco *Key Decode* e do bloco *Key Transmitter* implementou-se o módulo *KeyBoard Reader*.

Durante o desenvolvimento do bloco *Key Transmitter*, reparamos que existe uma “dessincronia” entre o clock do software e hardware, para resolver este problema tivemos de implementar na nossa máquina de estados do *Key Transmitter* um estado que verifica o clock gerado pelo software antes de enviar a trama e durante o envio da trama.

### 3 Interface com o *Control*

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem *Kotlin* seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 7.

 


Figura 7 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Keyboard Reader*

Os módulos de software *HAL*, *KeyReceiver* e *KBD* desenvolvidos são descritos nas secções 3.1., 3.2 e 3.3, e o código fonte desenvolvido nos Anexos D, **Error! Reference source not found.** e **Error! Reference source not found.**, respetivamente.

#### 3.1 HAL

O HAL é um modelo software responsável por comunicar entre o Software e Hardware, obtendo dados do porto de entrada e escrevendo dados no porto de saída do UsbPort. Para tal, recorremos às funções *readBits()*, que dada uma máscara como parâmetro lê os valores da entrada especificados pela máscara do UsbPort, a função *isBit()*, que verifica se um determinado bit está ativo ou não,

#### 3.2 KeyReceiver

O módulo *KeyReceiver* lê os bits enviados pelo *KeyBoard Reader*, para tal usa o módulo abaixo dele, o HAL, lendo um determinado bit do porto de entrada e transformando a informação recebida em série em dados. A função *rcv()*, recebe a trama com o código da tecla premida seguido do *startBit*, verificando se este está a ‘1’ e antecipado do *stopBit*, verificando se este está a ‘0’. Se estas condições estão válidas, a trama é considerada válida e a função retorna o código da tecla premida.

#### 3.3 KBD

O módulo *KBD* é construído em cima do *KeyReceiver*, ou seja, usa-o, logo a função *getSerialKey()* irá usar a função *rcv()* do *KeyReceiver*, recebido o código da tecla premida, a função *getKeySerial()* determina qual a tecla premida,

retornando-a ou retornando NONE caso nenhuma tecla tenha sido premida. A função waitKey() usa a função getSerialKey() mas espera um certo tempo antes de encerrar, caso seja detedada tecla premida, retorna-a, caso contrário retorna NONE.

## 4 Conclusões

Nesta fase do projeto concluímos que as dessincronias entre CLK's afetam a forma e construção de alguns módulos, exemplo disto foi presenciado na construção do módulo Key Transmitter.

## A. Descrição VHDL do bloco *Key Decode*

```
entity KeyDecode is
  Port (
    MCLK : in STD_LOGIC;
    RESET : in STD_LOGIC;
    Kack : in STD_LOGIC;
    Kentry : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    notDecOut : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
    K : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Kval : out STD_LOGIC
  );
end KeyDecode;

Architecture Behavioral of KeyDecode is

  component KeyScan is
    Port (Kscan : in STD_LOGIC;
          MCLK : in std_logic;
          Kentry : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          Kpress : out std_logic;
          notDecOut : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
          K : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
        );
  end component;

  component KeyControl is
    Port (RESET : in STD_LOGIC;
          MCLK : in STD_LOGIC;
          Kack : in STD_LOGIC;
          Kpress : in STD_LOGIC;
          Kval : out STD_LOGIC;
          Kscan : out STD_LOGIC
        );
  end component;

  signal Kpress_signal : std_logic;
  signal Kscan_signal : std_logic;

begin

  U0: KeyScan
    port map(Kscan => Kscan_signal, MCLK => MCLK, Kentry => Kentry, Kpress => Kpress_signal, notDecOut =>
    notDecOut, K => K);

  U1: KeyControl
    port map(MCLK => MCLK, RESET => RESET, Kack => Kack, Kpress => Kpress_signal, Kval => Kval, Kscan =>
    Kscan_signal);

end Behavioral;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity KeyScan is
    Port (Kscan : in STD_LOGIC;
          MCLK : in std_logic;
          Kentry : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          Kpress : out std_logic;
          notDecOut : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
          K : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end KeyScan;

Architecture Behavioral of KeyScan is
|
    Component counter_4bit is
    Port (clk : in STD_LOGIC;
          clr : in STD_LOGIC;
          CE : in STD_LOGIC;
          q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
    );
    end component;

    Component Decoder is
    Port (S1 : in STD_LOGIC;
          S0 : in STD_LOGIC;
          Output : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)
    );
    end component;

    Component MUX4X1 is
    Port (S1 : in STD_LOGIC;
          S0 : in STD_LOGIC;
          In0 : in STD_LOGIC;
          In1 : in STD_LOGIC;
          In2 : in STD_LOGIC;
          In3 : in STD_LOGIC;
          Y : out STD_LOGIC
    );
    end component;

    signal Qsel : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal decOut : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal MuxOut : std_logic;

begin

    Kpress <= not MuxOut;
    notDecOut <= not decOut;
    K <= Qsel;

    U0: counter_4bit
        port map (CE => Kscan, q => Qsel, CLK => MCLK, clr => '0');

    U1: Decoder
        port map (S1 => Qsel(3), S0 => Qsel(2), Output => decOut);

    U2: MUX4X1
        port map (S1 => Qsel(1), S0 => Qsel(0), In0 => Kentry(0), In1 => Kentry(1), In2 => Kentry(2),
                  In3 => Kentry(3), Y => MuxOut);

end Behavioral;
```

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity counter_4Bit is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
      clr : in STD_LOGIC;
      CE : in STD_LOGIC;
      q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
);
end counter_4Bit;

architecture Structural of counter_4Bit is

component CounterLogic_4Bit is
PORT( operandA : IN std_logic_vector(3 downto 0);
      en : IN STD_LOGIC;
      R : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component;

component register_D_R is
Generic ( WIDTH : positive := 1 );
Port( CLK : in STD_LOGIC;
      Enable : in STD_LOGIC;
      RST : in STD_LOGIC;
      D : in STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0);
      Q : out STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 downto 0));
end component;

signal operandA, result : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

U0: CounterLogic_4Bit
PORT MAP( operandA => operandA, R => result, en => CE);

U1: register_D_R
Generic map ( WIDTH => 4 )
Port map(
  CLK => clk,
  Enable => '1',
  RST => clr,
  D => result,
  Q => operandA
);

q <= operandA;

end Structural;

```

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity register_D_R is
generic(
  WIDTH : POSITIVE := 1
);
Port ( CLK : in STD_Logic;
      Enable : in STD_LOGIC;
      D : in STD_Logic_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
      Q : out STD_Logic_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
      RST : in STD_LOGIC);
end register_D_R;

architecture Behavioral of register_D_R is
begin
  Q <= (others => '0') when RST = '1' else D when (rising_edge(clk) and Enable = '1');
end Behavioral;

```

```

Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity CounterLogic_4bit is
Port ( operandA : in STD_Logic_VECTOR (3 downto 0);
      en : in STD_LOGIC;
      R : out STD_Logic_VECTOR (3 downto 0)
);
end CounterLogic_4bit;

architecture Structural of CounterLogic_4bit is

component adder_4bit is
Port( A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      Cin : in STD_LOGIC;
      S : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      Cout : out STD_LOGIC);
end component;

component MUX2x1 is
Port(Sel : in STD_LOGIC;
      In0 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      In1 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
);
end component;

signal operandB : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

U0: adder_4bit
port map(A => operandA, B => operandB, Cin => '0', S => R, Cout => open);

U1: MUX2X1
port map(In0 => "0000", In1 => "0001", Sel => en, Y => operandB);

end Structural;

```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX2X1 is
    Port (
        Sel : in STD_LOGIC;
        In0 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        In1 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
    );
end MUX2X1;

architecture Behavioral of MUX2X1 is
begin
    Y <= In0 when sel = '0' else In1;
end Behavioral;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FA is
    Port (
        A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        Cin : in STD_LOGIC;
        S : out STD_LOGIC;
        Cout : out STD_LOGIC;
    );
end FA;

architecture Behavioral of FA is
    signal xor_ab : std_logic;
    signal and_ab : std_logic;
begin
    xor_ab <= A xor B;
    and_ab <= A and B;

    S <= xor_ab xor Cin;
    Cout <= and_ab or (Cin and xor_ab);
end Behavioral;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX4X1 is
    Port (
        S1 : in STD_LOGIC;
        S0 : in STD_LOGIC;
        In0 : in STD_LOGIC;
        In1 : in STD_LOGIC;
        In2 : in STD_LOGIC;
        In3 : in STD_LOGIC;
        Y : out STD_LOGIC
    );
end MUX4X1;

architecture Behavioral of MUX4X1 is
begin
    check : process(S0, S1)
    begin
        if(S1 = '0' and S0 = '0') then
            Y <= In0;
        elsif(S1 = '0' and S0 = '1') then
            Y <= In1;
        elsif(S1 = '1' and S0 = '0') then
            Y <= In2;
        else
            Y <= In3;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity adder_4bit is
    Port (
        A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Cin : in STD_LOGIC;
        S : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Cout : out STD_LOGIC;
    );
end adder_4bit;

architecture Structural of adder_4bit is
    component FA is
        Port (
            A : in STD_LOGIC;
            B : in STD_LOGIC;
            Cin : in STD_LOGIC;
            S : out STD_LOGIC;
            Cout : out STD_LOGIC;
        );
    end component;

    signal carry : std_logic_vector(3 downto 1);
    begin
    U0: FA
        port map(A => A(0), B => B(0), Cin => Cin, S => S(0), Cout => carry(1));
    U1: FA
        port map(A => A(1), B => B(1), Cin => carry(1), S => S(1), Cout => carry(2));
    U2: FA
        port map(A => A(2), B => B(2), Cin => carry(2), S => S(2), Cout => carry(3));
    U3: FA
        port map(A => A(3), B => B(3), Cin => carry(3), S => S(3), Cout => Cout);
    end Structural;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Decoder is
    Port (
        S1 : in STD_LOGIC;
        S0 : in STD_LOGIC;
        Output : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)
    );
end Decoder;

architecture Behavioral of Decoder is
begin
    check : process(S0, S1)
    begin
        if(S1 = '0' and S0 = '0') then
            Output <= "001";
        elsif(S1 = '0' and S0 = '1') then
            Output <= "010";
        elsif(S1 = '1' and S0 = '0') then
            Output <= "100";
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```



```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity KeyControl is
    Port (
        RESET : in STD_LOGIC;
        MCLK : in STD_LOGIC;
        Kack : in STD_LOGIC;
        Kpress : in STD_LOGIC;
        Kval : out STD_LOGIC;
        Kscan : out STD_LOGIC
    );
end KeyControl;

architecture Behavioral of KeyControl is
    type STATE_TYPE is (
        ESTADO_INIT,
        ESTADO_KVAL,
        ESTADO_WAIT_NOTKPRESS
    );
    signal CurrentState, NextState : STATE_TYPE;
begin
    CurrentState <= ESTADO_INIT when RESET = '1' else NextState when rising_edge(MCLK);

    GenerateNextState: process(CurrentState)
    begin
        case CurrentState is
            when ESTADO_INIT => if(Kpress = '1') then
                NextState <= ESTADO_KVAL;
            else
                NextState <= ESTADO_INIT;
            end if;

            when ESTADO_KVAL => if(Kack = '1') then
                NextState <= ESTADO_WAIT_NOTKPRESS;
            else
                NextState <= ESTADO_KVAL;
            end if;

            when ESTADO_WAIT_NOTKPRESS => if(Kpress = '0') then
                NextState <= ESTADO_INIT;
            else
                NextState <= ESTADO_WAIT_NOTKPRESS;
            end if;

        end case;
    end process;

    Kval <= '1' when (CurrentState = ESTADO_KVAL) else '0';
    Kscan <= '1' when (CurrentState = ESTADO_INIT and Kpress = '0') else '0';
end Behavioral;

```

## B. Descrição VHDL do bloco Key Transmitter

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity KeyTransmitter is
    Port (
        MCLK : in STD_LOGIC;
        RESET : in STD_LOGIC;
        D : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        DAV : in STD_LOGIC;
        TxCLK : in STD_LOGIC;
        TxD : out STD_LOGIC;
        DAC : out STD_LOGIC
    );
end KeyTransmitter;

architecture Structural of KeyTransmitter is
    component KeyTransmitterControl is
        Port(
            MCLK : in STD_LOGIC;
            RESET : in STD_LOGIC;
            FlagCount : in STD_LOGIC;
            DAV : in STD_LOGIC;
            TxCLK : in STD_LOGIC;
            TxD : out STD_LOGIC;
            DAC : out STD_LOGIC;
            Sel : out STD_LOGIC;
            CE : out STD_LOGIC;
            E : out STD_LOGIC;
            ResetCount : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    component MUX2X1_SINGLEBIT is
        Port(
            Sel : in STD_LOGIC;
            In0 : in STD_LOGIC;
            In1 : in STD_LOGIC;
            Y : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    component MUX6X1 is
        Port(
            S2 : in STD_LOGIC;
            S1 : in STD_LOGIC;
            S0 : in STD_LOGIC;
            In0 : in STD_LOGIC;
            In1 : in STD_LOGIC;
            In2 : in STD_LOGIC;
            In3 : in STD_LOGIC;
            In4 : in STD_LOGIC;
            In5 : in STD_LOGIC;
            Y : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    component counter_4bit is
        Port(
            clk : in STD_LOGIC;
            clr : in STD_LOGIC;
            CE : in STD_LOGIC;
            q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
        );
    end component;

    component Register_D_R
        Generic ( WIDTH : positive := 1 );
        Port (
            CLK : in STD_LOGIC;
            Enable : in STD_LOGIC;
            D : in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
            Q : out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
            RST : in STD_LOGIC
        );
    end component;

    signal FlagCount_signal : std_logic;
    signal E_signal : std_logic;
    signal D_signal : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal TxD_signal : std_logic;
    signal Sel_signal : std_logic;
    signal CE_signal : std_logic;
    signal ResetCount_signal : std_logic;
    signal Y_signal : std_logic;
    signal S_signal : std_logic_vector(2 downto 0);

begin
    FlagCount_signal <= S_signal(2) and (not S_signal(1)) and S_signal(0);

    U0: Register_D_R
        Generic map ( WIDTH => 4 )
        port map(CLK => MCLK, Enable => E_signal, RST => '0', D => D, Q => D_signal);

    U1: KeyTransmitterControl
        port map(MCLK => MCLK, RESET => RESET, FlagCount => FlagCount_signal, DAV => DAV, TxCLK => TxCLK,
            TxD => TxD_signal, DAC => DAC, Sel => Sel_signal, CE => CE_signal, E => E_signal,
            ResetCount => ResetCount_signal);

    U2: MUX2X1_SINGLEBIT
        port map(Sel => Sel_signal, In0 => TxD_signal, In1 => Y_signal, Y => TxD);

    U3: MUX6X1
        port map(In0 => '1', In1 => D_signal(0), In2 => D_signal(1), In3 => D_signal(2), In4 => D_signal(3),
            In5 => '0', S2 => S_signal(2), S1 => S_signal(1), S0 => S_signal(0), Y => Y_signal);

    U4: counter_4bit
        port map(clk => TxCLK, clr => ResetCount_signal, CE => CE_signal, q(2 downto 0) => S_signal);

end Structural;
```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX2X1_SINGLEBIT is
    Port (
        Sel : in STD_LOGIC;
        In0 : in STD_LOGIC;
        In1 : in STD_LOGIC;
        Y : out STD_LOGIC
    );
end MUX2X1_SINGLEBIT;

architecture Behavioral of MUX2X1_SINGLEBIT is
begin
    Y <= In0 when sel = '0' else In1;

end Behavioral;

GenerateNextState: process(CurrentState)
begin
    case CurrentState is
        when ESTADO_INIT => if(DAV = '1') then
                                NextState <= ESTADO_STORE;
                            else
                                NextState <= ESTADO_INIT;
                            end if;

        when ESTADO_STORE => NextState <= ESTADO_STOREEND;

        when ESTADO_STOREEND => if(DAV = '0') then
                                    NextState <= ESTADO_SEND;
                                else
                                    NextState <= ESTADO_STOREEND;
                                end if;

        when ESTADO_SEND => if(TxCLOCK = '1') then
                                    NextState <= ESTADO_SENDEND;
                                else
                                    NextState <= ESTADO_SEND;
                                end if;

        when ESTADO_SENDEND => if(FlagCount = '0') then
                                    NextState <= ESTADO_INIT;
                                else
                                    NextState <= ESTADO_SENDEND;
                                end if;

    end case;
end process;

TxData <= '1' when (CurrentState = ESTADO_INIT) else '0';
ResetCount <= '1' when (CurrentState = ESTADO_INIT) else '0';
E <= '1' when (CurrentState = ESTADO_STORE) else '0';
TxData <= '1' when (CurrentState = ESTADO_STORE) else '0';
TxData <= '1' when (CurrentState = ESTADO_STOREEND) else '0';
DAC <= '1' when (CurrentState = ESTADO_STOREEND) else '0';
Sel <= '1' when (CurrentState = ESTADO_SENDEND) else '0';
CE <= '1' when (CurrentState = ESTADO_STOREEND) else '0';

end Behavioral;

```

figura 8 - KeyTransmitterControl

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX6X1 is
    Port (
        S2 : in STD_LOGIC;
        S1 : in STD_LOGIC;
        S0 : in STD_LOGIC;
        In0 : in STD_LOGIC;
        In1 : in STD_LOGIC;
        In2 : in STD_LOGIC;
        In3 : in STD_LOGIC;
        In4 : in STD_LOGIC;
        In5 : in STD_LOGIC;
        Y : out STD_LOGIC
    );
end MUX6X1;

architecture Behavioral of MUX6X1 is
begin
    check : process(S0, S1, S2)
    begin
        if(S2 = '0' and S1 = '0' and S0 = '0') then
            Y <= In0;
        elsif(S2 = '0' and S1 = '0' and S0 = '1') then
            Y <= In1;
        elsif(S2 = '0' and S1 = '1' and S0 = '0') then
            Y <= In2;
        elsif(S2 = '0' and S1 = '1' and S0 = '1') then
            Y <= In3;
        elsif(S2 = '1' and S1 = '0' and S0 = '0') then
            Y <= In4;
        elsif(S2 = '1' and S1 = '0' and S0 = '1') then
            Y <= In5;
        end process;

    end Behavioral;
end Behavioral;

```

## C. Descrição VHDL do módulo *KeyboardReader*

```
Library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity KeyboardReader is
    Port (
        Kentry : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        notDecOut : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
        TxCLK : in STD_LOGIC;
        MCLK : in STD_LOGIC;
        RESET : in STD_LOGIC;
        TxD : out STD_LOGIC
    );
end KeyboardReader;

architecture Structural of KeyboardReader is
    component KeyDecode is
        Port (
            MCLK : in STD_LOGIC;
            RESET : in STD_LOGIC;
            Kack : in STD_LOGIC;
            Kentry : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
            notDecOut : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
            K : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
            Kval : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    component KeyTransmitter is
        Port (
            MCLK : in STD_LOGIC;
            RESET : in STD_LOGIC;
            D : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
            DAV : in STD_LOGIC;
            TxCLK : in STD_LOGIC;
            TxD : out STD_LOGIC;
            DAC : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    signal Kack_signal : std_logic;
    signal DAV_signal : std_logic;
    signal D_signal : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

    U0: KeyTransmitter
        port map(MCLK => MCLK, RESET => RESET, DAV => DAV_signal, D => D_signal, TxCLK => TxCLK,
            DAC => Kack_signal, TxD => TxD);

    U1: KeyDecode
        port map(MCLK => MCLK, RESET => RESET, Kack => Kack_signal, Kentry => Kentry, notDecOut => notDecOut,
            Kval => DAV_signal, K => D_signal);

end Structural;
```

## D. Código Kotlin – HAL

```
object HAL {  
    var lastOutput = 0  
    fun init() {  
        UsbPort.write(0)  
    }  
  
    fun isBit(mask: Int): Boolean {  
        val value = UsbPort.read()  
        val final = value and mask  
        if (final != 0) return true else return false  
    }  
  
    fun readBits(mask: Int): Int {  
        val value = UsbPort.read()  
        val final = value and mask  
        return final  
    }  
  
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) {  
        var finalOutput = 0  
        finalOutput = (mask.inv() and lastOutput) or (value and mask)  
        lastOutput = finalOutput  
        UsbPort.write(finalOutput)  
    }  
  
    fun setBits(mask: Int) {  
        var finalOutput = 0  
        finalOutput = lastOutput or mask  
        lastOutput = finalOutput  
        UsbPort.write(finalOutput)  
    }  
  
    fun clrBits(mask: Int) {  
        var finalOutput = 0  
        finalOutput = mask.inv() and lastOutput  
        lastOutput = finalOutput  
        UsbPort.write(finalOutput)  
    }  
}
```

## A. Código Kotlin – KBD

```
object KBD ( // Ler teclas. Métodos retornam '0'..'9','#','*' ou NONE.
    const val NONE = 0;
    // Inicia a classe
    fun init() {
        KeyReceiver.init()
    }

    // Implementa a interação série com o Key Transmitter, utilizado na 2ª fase do
    projeto
    private fun getKeySerial(): Char {
        val key = KeyReceiver.rcv()
        return when(key) {
            0 -> '1'
            1 -> '4'
            2 -> '7'
            3 -> '*'
            4 -> '2'
            5 -> '5'
            6 -> '8'
            7 -> '0'
            8 -> '3'
            9 -> '6'
            10 -> '9'
            11 -> '#'
            else -> NONE.toChar()
        }
    }
    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
    fun getKey(): Char {
        return getKeySerial()
    }
    // Retorna quando a tecla for premida ou NONE após decorrido 'timeout'
    milisegundos.
    fun waitKey(timeout: Long): Char {
        val timeinit = Time.getTimeInMillis()
        while (Time.getTimeInMillis() - timeinit < timeout) {
            val key = getKeySerial()
            if (key != NONE.toChar()) return key
        }
        return NONE.toChar()
    }
}
```

## A. Código Kotlin – KeyReceiver

```
object KeyReceiver { // Recebe trama do Keyboard Reader.
    private val TxD_MASK = 1 shl 5
    private val TxCLK_MASK = 1 shl 6

    // Inicia a classe
    fun init() {
        HAL.init()
    }
    // Recebe uma trama e retorna o código de uma tecla caso exista
    fun rcv(): Int {
        var result = 0
        if (!HAL.isBit(TxD_MASK)) {
            for (i in 0..5) {
                HAL.setBits(TxCLK_MASK)
                Thread.sleep(200)
                result = result or HAL.readBits(TxD_MASK).shl(i)
                HAL.clrBits(TxCLK_MASK)
                Thread.sleep(200)
            }
            if ((result and 1) == 0) return -1
            if ((result and (1 shl 5)) != 0) return -1
            val mask = 30
            result = result and mask
        }
        return result
    }
}
```